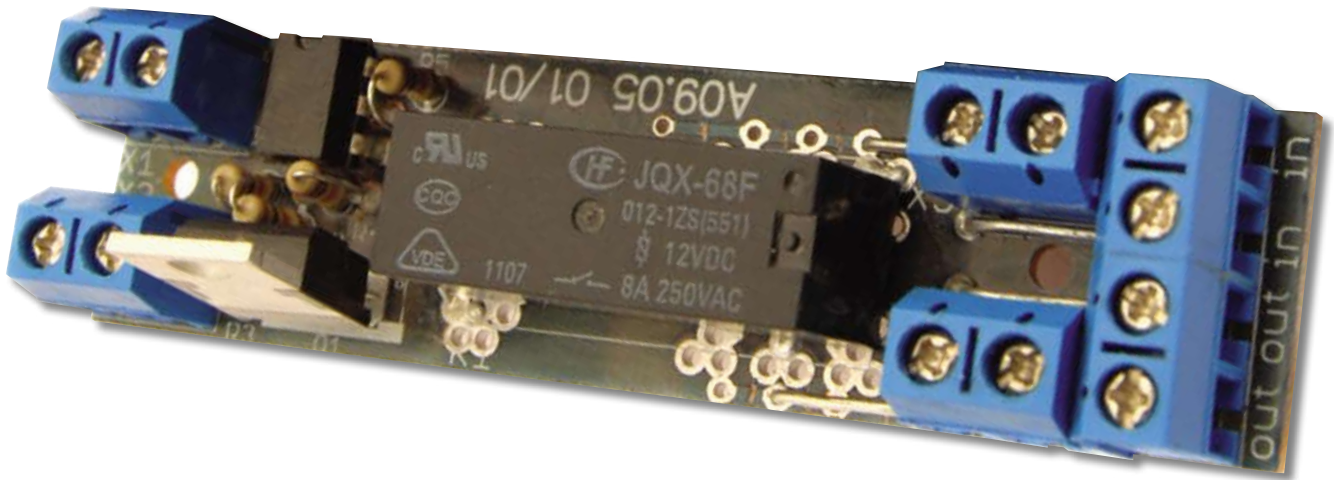


Przełącznikowy moduł wykonawczy



Często spotykamy się z sytuacją, gdy nasz układ, mimo iż funkcjonalnie jest rewelacyjny, to praktycznie potrafi tylko zmieniać poziomy napięcie na wyjściach lub zaświecać diody LED. Poniższy moduł potrafi znacznie więcej.

WYKAZ ELEMENTÓW

Rezystory

R1, R2: 1 k Ω

R3, R4: 10 k Ω

Półprzewodniki

U1: CNY17-2

T1: BUZ11

D1: dioda Zenera 5,1 V

D2: 1N4007 lub podobna

Inne

K1: JQX-68F 12 V

X1...X6: ARK2/500